



第3章 组合逻辑电路

组合逻辑电路：电路在任一时刻的输出状态仅由该时刻的输入信号决定，与电路在此信号输入之前的状态无关。





3.2 组合逻辑电路的分析

3.2.1 分析方法


分析步骤：

- (1) 根据**逻辑电路图**，写出输出逻辑函数**表达式**；
- (2) 根据**逻辑表达式**，列出**真值表**；
- (3) 由**真值表或表达式**分析**电路功能**。





例：分析下图所示逻辑电路 真值表：

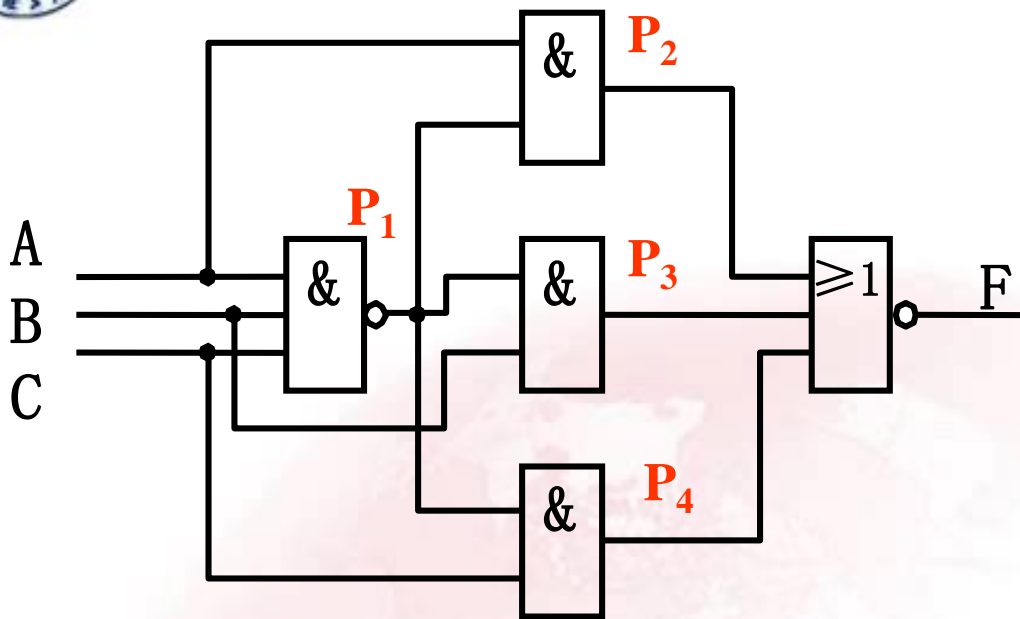

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = \overline{P_2 + P_3 + P_4} = \overline{(A + B + C) \cdot \overline{ABC}} = \overline{ABC + \overline{ABC}}$$

$$P_2 = A \cdot P_1$$

$$P_3 = B \cdot P_1$$

$$P_4 = C \cdot P_1$$

$$P_1 = \overline{ABC}$$

逻辑功能：

一致电路





3.3 组合逻辑电路设计

一般步骤:

- (1) 由实际逻辑问题列出真值表;
- (2) 由真值表写出逻辑表达式;
- (3) 化简、变换输出逻辑表达式;
- (4) 画出逻辑图。





例：试用与非门设计一个三变量表决电路，表决规则为少数服从多数。

解：(1) 列真值表

设：由**A**、**B**、**C**表示三个输入变量，**F**表示表决结果。并设**A**、**B**、**C**为**1**表示赞成，为**0**表示反对；**F**为**1**表示表决通过，为**0**表示不通过。





A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(2) 化简、求最简函数表达式

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1		1	1	1


$$F = AB + AC + BC$$

$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$$





(3) 画出电路图

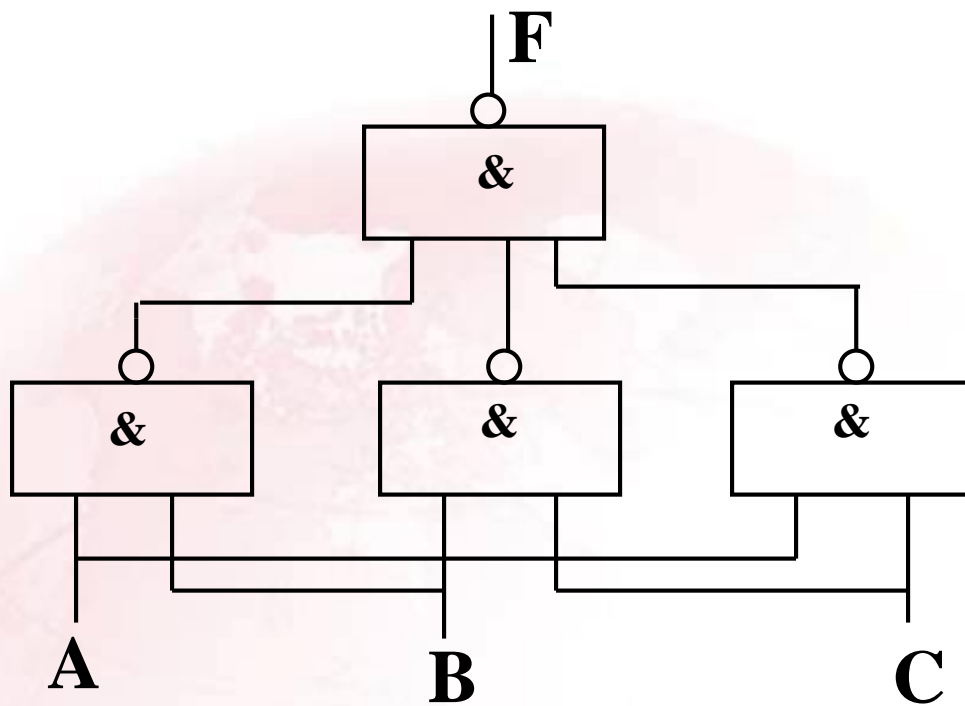



例 设计一个两位二进制数比较器。

解 设被比较的数分别为 $A=A_1A_0, B=B_1B_0$; 比较的结果为: $A_1A_0 > B_1B_0$ 时, 输出 $F_1=1$; $A_1A_0 = B_1B_0$ 时, 输出 $F_2=1$; $A_1A_0 < B_1B_0$ 时, 输出 $F_3=1$.





列真值表:

A_1	A_0	B_1	B_0	F_1	F_2	F_3	A_1	A_0	B_1	B_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0







画卡诺图化简：

$$F_1 = A_1 \bar{B}_1 + A_1 A_0 \bar{B}_0 + A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0$$
 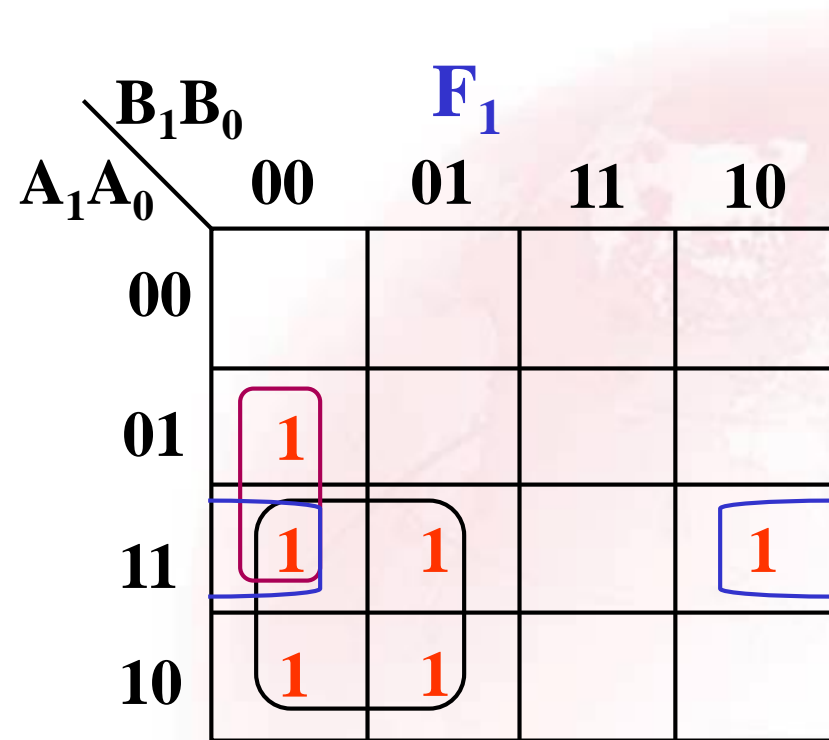
$$F_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 B_1 B_0$$





$$F_3 = \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_0 B_1 B_0$$

		$B_1 B_0$			
		00	01	11	10
F_3	00		1	1	1
	01			1	1
	11				
	10			1	

按 F_1 、 F_2 和 F_3 表达式
可方便地用门电路实现
比较器的逻辑功能。





3.4 组合逻辑电路中的冒险


前面分析组合逻辑电路时，没有考虑门电路的延迟时间对电路的影响。实际上，由于门电路延迟时间的关系，可能会使逻辑电路产生错误输出。通常把这种现象称为**竞争冒险**。





产生冒险的原因

以例说明

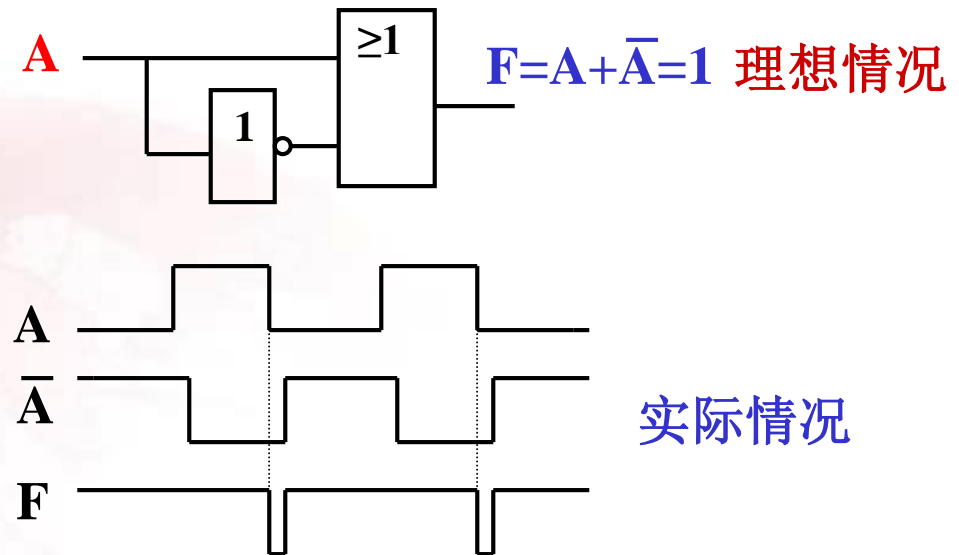


造成冒险的原因是由于A和 \bar{A} 到达或门的时间不同。






再举一例

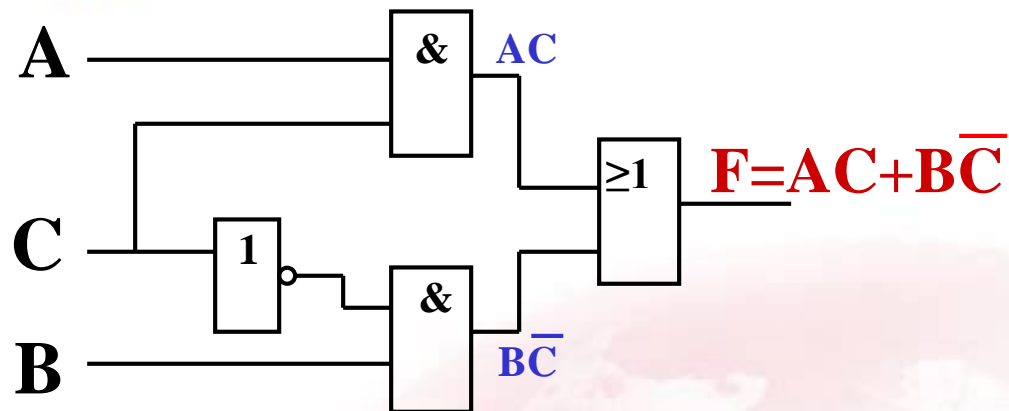

(分析中略去与门和或门的延时)

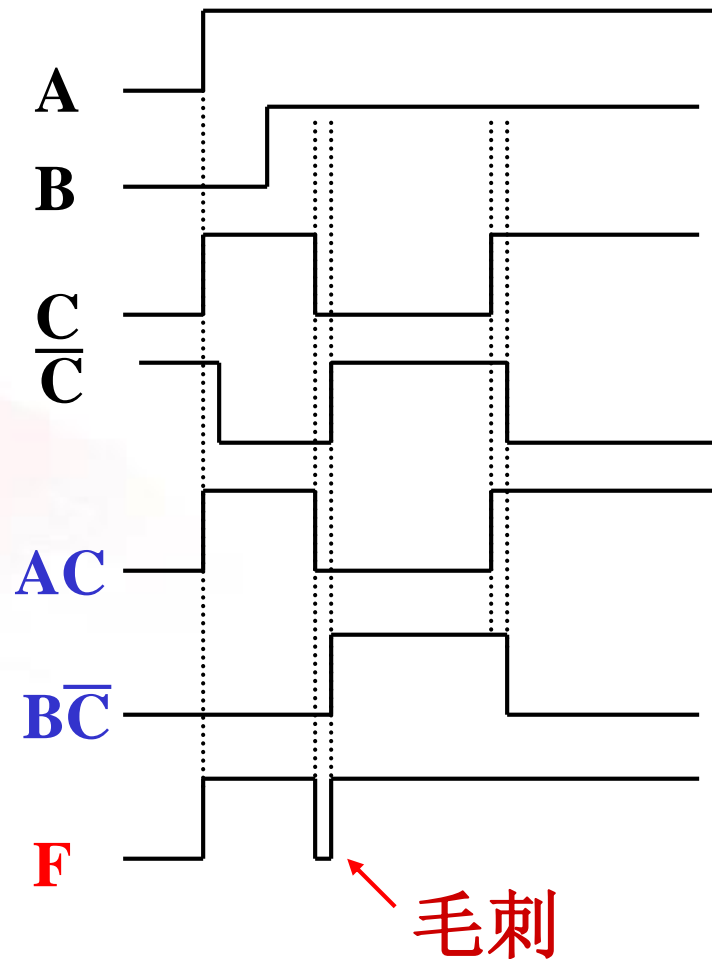

产生冒险的原因之一：

电路存在由非门产生的**互补**信号，且互补信号的状态发生变化时有可能出现冒险现象。





消去冒险的方法

1. 发现并消去互补变量

例如： $F=(A+B)(\bar{A}+C)$ 在 $B=C=0$ 时， $F=A\bar{A}$ 。若直接根据这个逻辑表达式组成电路，就可能出现冒险。

将上式写成： $F=AC+\bar{A}B+BC$ ，已将 $A\bar{A}$ 去掉，则不会出现冒险。

2. 增加乘积项

例如： $F=AC+B\bar{C}$ ，当 $A=B=1$ 时， $F=C+\bar{C}$ 。若直接根据这个逻辑表达式组成电路，就可能出现冒险。





将上式写成： $F=AC+B\bar{C}+AB$ ，这样，当 $A=B=1$ 时，不会出现 $F=C+\bar{C}$ ，所以 C 状态的变化，不会影响输出。

3. 输出端并联电容器

如果逻辑电路在较慢速度下工作，为了消去冒险，可以在输出端并联一电容，其容量在 $4\sim 20\text{pF}$ 之间，该电容和门的输出电阻构成 RC 低通网络，对窄脉冲起平滑作用。





3.5 可编程逻辑器件和VHDL概述

利用可编程逻辑器件（**PLD**, Programmable Logic Device）来实现电路的设计

硬件描述语言（**HDL**, Hardware Description Language）就是可以描述硬件电路的功能

VHDL是应用最为广泛的国际标准电子设计语言





3.5.1 VHDL基本结构

硬件描述语言的基本格式包括两个要素

输入、输出的定义（即输入、输出说明）

对输出如何响应输入的定义（工作原理）

对应逻辑符号的描述部分：**实体（Entity）**

对应逻辑关系的说明部分：**结构体(Architecture)**





以二输入与门为例:


```
1  ENTITY and_gate IS      ENTITY 实体名 IS
2  PORT(a,b:IN BIT; PORT (端口名: 端口模式 端口类型)
3  y: OUT BIT);
4  END and_gate;
5  ARCHITECTURE rtl OF and_gate IS
6  BEGIN
7  y<=a AND b;           “<=”为赋值符
8  END rtl;
```





3.5.2 VHDL中的中间信号

电路模块内部的信号点，不是模块的输入也不是输出

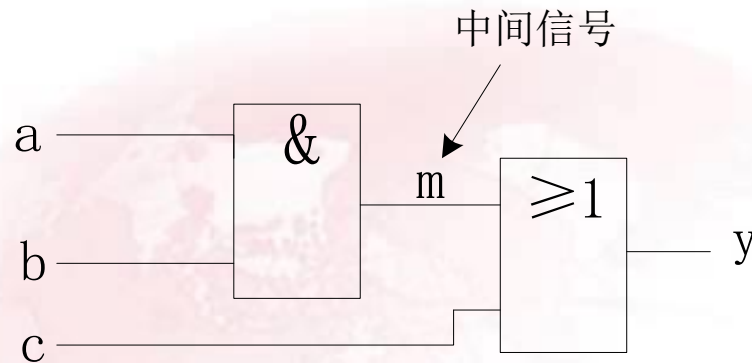

与输入输出端口分开定义，在逻辑功能描述部分定义

仅在一个模块内部有效





```
1 ENTITY fig2 IS
2     PORT(a,b,c : IN BIT;
3         y: OUT BIT);
4 END fig2;
```

```
5 ARCHITECTURE ckt OF fig2 IS
```

```
6     SIGNAL m :BIT;
```

SIGNAL是关键字，定义m为中间信号

```
7     BEGIN
```

```
8     m<=a AND b;
```

并行赋值语句

```
9     y<=m OR c;
```

```
10    END ckt;
```





3.5.3 VHDL描述逻辑电路的进程形式

进程语句（**PROCESS**）是VHDL常用的子结构描述语句
以2输入与非门为例：

- 1 **LIBRARY IEEE;** 库说明语句
- 2 **USE IEEE.STD_LOGIC _1164.ALL;** 使用包集合的说明语句
- 3 **ENTITY nand2 IS**
- 4 **PORT(a,b: IN STD_LOGIC;** 实体描述部分
- 5 **y: OUT STD_LOGIC);**
- 6 **END nand2;**





```
7 ARCHITECTURE nand2_1 OF nand2 IS      结构体描述部分
8 BEGIN
9     PROCESS (a,b)                      PROCESS (敏感信号表)
10    VARIABLE tmp:STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
                                           变量定义语句，定义tmp为新的变量
11 BEGIN
12     tmp:=a&b;                          “:=”为变量赋值符号。“&”为并置运算符
13 CASE tmp IS                            条件选择语句
```





```
14      WHEN"00"=>y<='1';
15      WHEN"01"=>y<='1';
16      WHEN"10"=>y<='1';
17      WHEN"11"=>y<='0';
18      WHEN OTHERS=>y<='X';  输出状态不定
19      END CASE;
20      END PROCESS;          进程结束语句
21      END nand2_l;
```

